

1. For the circuit in Fig. 1, find  $V_o$ .

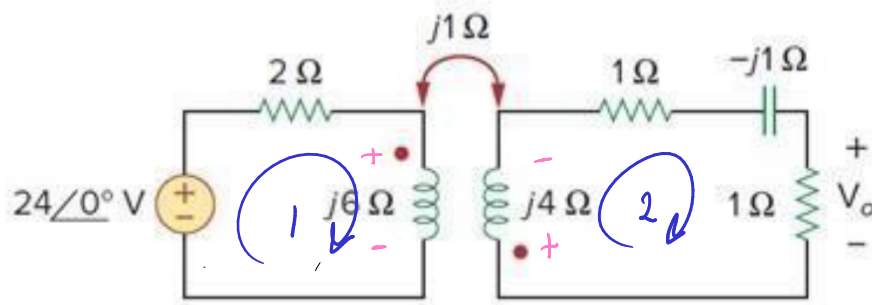


Figure 1

$$\begin{cases} 2I_1 + 6jI_1 + jI_2 = 24 \\ I_1(2 + 6j) + I_2(j) = 24 \quad (1) \end{cases} \quad \begin{cases} 4jI_2 + I_2 - jI_2 + I_2 + jI_1 = 0 \\ I_1(j) + I_2(3j + 2) = 0 \quad (2) \end{cases}$$

$$I_1 = \frac{I_2(3j + 2) \cdot j}{j \cdot j} = I_2(2j - 3) \Rightarrow I_2(2j - 3)(2 + 6j) + I_2(j) = 24$$

$$I_2(-18 - 13j) = 24$$

$$I_2 = \frac{-432}{443} + \frac{312}{443}j$$

$$= 1.080 \angle 2.516$$

$$V_o = I_2 R = 1.080 \angle 2.516$$

2. Find  $I_o$  in the circuit of Fig. 2. Switch the dot on the winding on the right and calculate  $I_o$  again.

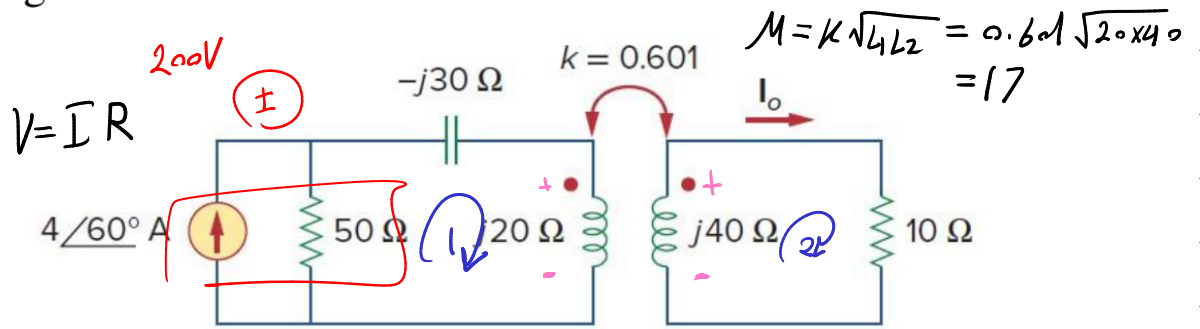


Figure 2

$$-30\vec{I}_1 + 20\vec{I}_1 - 17\vec{I}_2 = 2\angle 60^\circ$$

$$I_1(-10j) + I_2(-17j) = 2\angle 60^\circ \quad (1)$$

$$I_2(10 + 40j) + I_1(-17j) = 0$$

$$I_1 = I_2 \frac{(10 + 40j)}{17j}$$

$$= I_2 \left( \frac{40}{17} - \frac{10}{17}j \right)$$

$$I_2(40/17 - 10/17j)(-10j) + I_2(-17j) = 2\angle 60^\circ$$

$$I_2 = 1.5 \angle 92.03^\circ$$

$$I_1(-30j + 20j) + I_2(17j) = 2\angle 60^\circ$$

$$I_2(10 + 40j) + I_1(17j) = 0$$

$$\Rightarrow I_2 = 1.5169 \angle -87.96^\circ$$

3. Determine currents  $I_1$ ,  $I_2$ , and  $I_3$  in the circuit of Fig. 3. Find the energy stored in the coupled coils at  $t = 2$  ms. Take  $\omega = 1000$  rad/s. Repeat this problem with LTspice to verify your answer. Snapshot your circuit and the results.

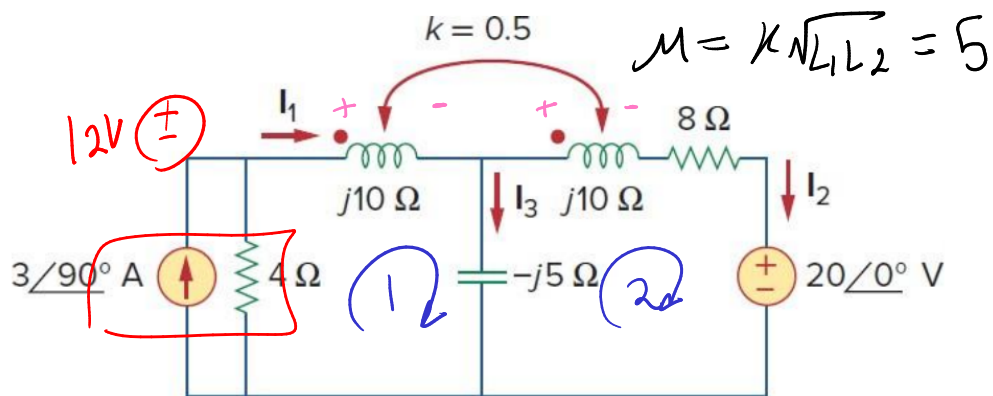


Figure 3

$$I_1 (4 + j10) + 5jI_2 - 5jI_3 = 12\angle 90^\circ$$

$$I_1 (5j) + (8 + j10)I_2 - 5jI_3 = -20\angle 0^\circ$$

$$I_1 = 0.763 + 2.343j = 2.461\angle 72.18^\circ$$

$$I_2 = -0.1142 - 0.8704j = 0.877\angle -97.6^\circ$$

$$I_3 = 0.8678 + 3.214j = 3.329\angle 74.89^\circ$$

$$\omega = 1000$$

$$\omega t = 1000 \times 2\text{ms} = 114.591$$

$$W = \sum_i w_i = \sum_i \frac{1}{2} V I_i^2 = \frac{1}{2} V \sum I = 0.0231 \text{ J}$$

