

Name: SalahDin Ahmed Salh Rezk  
ID: 202201079  
Date: November 30, 2023



## Electric Circuits (ENGR 210)

### Lab Report 3

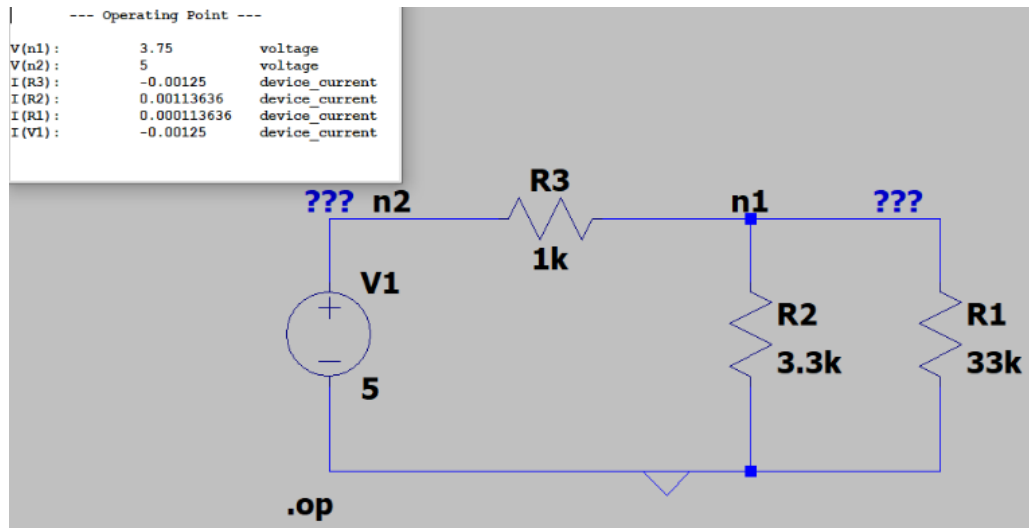


Figure 1

1. *Solution.* Using voltage divider rule:

$$v_{3k\Omega} = 5 \cdot \frac{3}{4} = 3.75 \text{ V} \quad (1)$$

$$I_1 = \frac{5 - 3.75}{1000} = 1.25 \text{ mA} \quad (2)$$

$$I_2 = \frac{3.75}{3.3 \times 10^3} = 1.136 \text{ mA} \quad (3)$$

$$I_3 = \frac{3.75}{33 \times 10^3} = 0.1136 \text{ mA} \quad (4)$$

$$\cdot \quad (5)$$



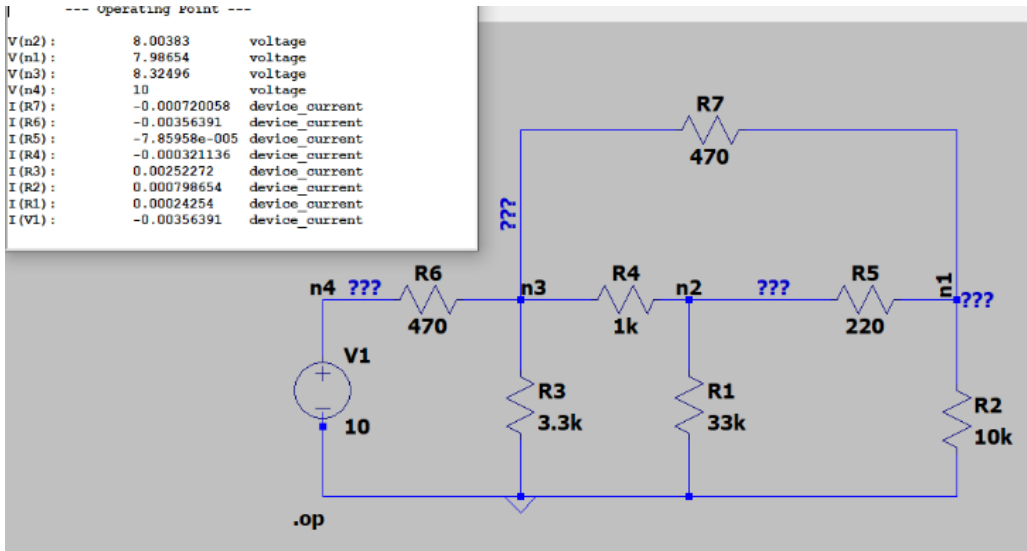


Figure 2

2. *Solution.* Using node analysis

$$\left( \frac{1}{1000} + \frac{1}{3300} + \frac{1}{470} \right) n_3 - \frac{1}{470}(10) - \frac{1}{470}n_1 - \frac{1}{1000}n_2 = 0 \quad (6)$$

$$-\frac{1}{220}n_1 + \left( \frac{1}{1000} + \frac{1}{33000} + \frac{1}{220} \right) n_2 - \frac{1}{1000}n_3 = 0 \quad (7)$$

$$\left( \frac{1}{10000} + \frac{1}{470} + \frac{1}{220} \right) n_1 - \frac{1}{220}n_2 - \frac{1}{470}n_3 = 0. \quad (8)$$

$$n_1 = 7.987 \text{ V} \quad (9)$$

$$n_2 = 8.0038 \text{ V} \quad (10)$$

$$n_3 = 8.3249 \text{ V}. \quad (11)$$

$$I_{470} = \frac{1.68}{470} = 0.00360 \text{ A} \quad (12)$$

$$I_{3.3k\Omega} = \frac{v_3}{3300} = 2.52 \text{ mA} \quad (13)$$

$$I_{1k\Omega} = \frac{v_3 - v_2}{1000} = 0.321 \text{ mA} \quad (14)$$

$$I_{33k\Omega} = \frac{v_2}{33000} = 0.240 \text{ mA} \quad (15)$$

$$I_{220\Omega} = \frac{v_2 - v_1}{220} = 0.00764 \text{ mA} \quad (16)$$

$$I_{10V} = \frac{v_1}{10} = 0.7987 \text{ mA}. \quad (17)$$

■